

Exp no - 5

Date \rightarrow 27th August 2020

Aditi Mahajan
19BEE0032


Aim \rightarrow RC Characteristics of op-amp

Apparatus required \rightarrow

Name of item	Specification	Quantity
1) Op-amp	LM-741	3
2) Input voltage [VDC]	15V	6
3) Resistor	1M Ω	4
4) Capacitor	0.01 μ F	4

Circuit diagram \rightarrow


1B⁻
[inverting]

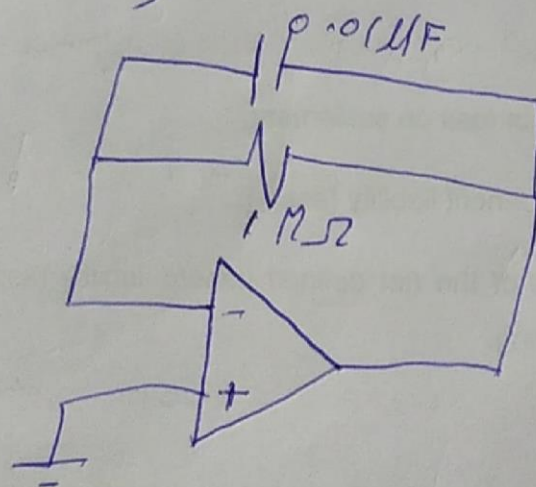


$$1B^- = \frac{V_o}{R_f}$$

$I_B^+ \rightarrow$
[non-inverting]

$$I_B^+ = \frac{V_o}{R_f}$$

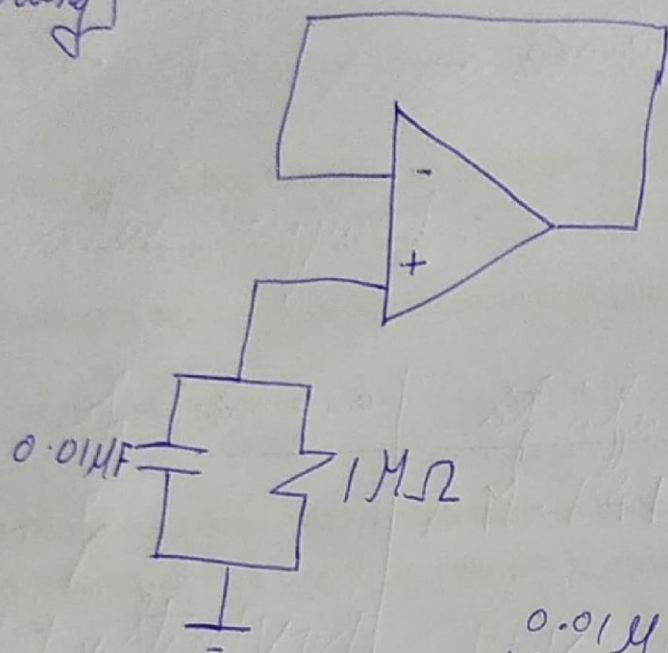

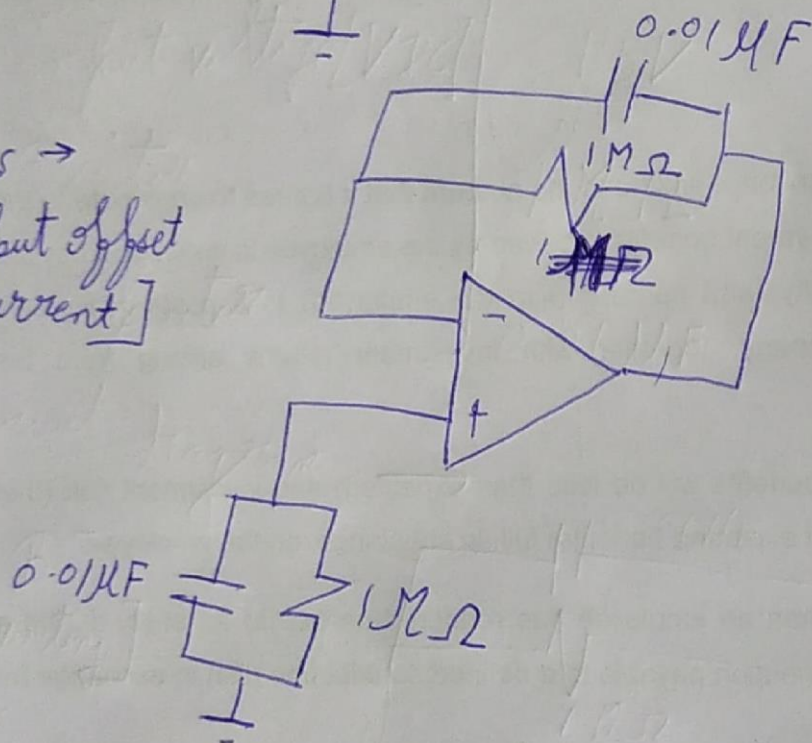$I_{os} \rightarrow$
[Input offset current]




$$I_{os} = I_B^- - I_B^+$$

$$= \frac{V_o}{R_f}$$

$$I_B = \frac{I_B^- + I_B^+}{2}$$

Simulation and Output:-

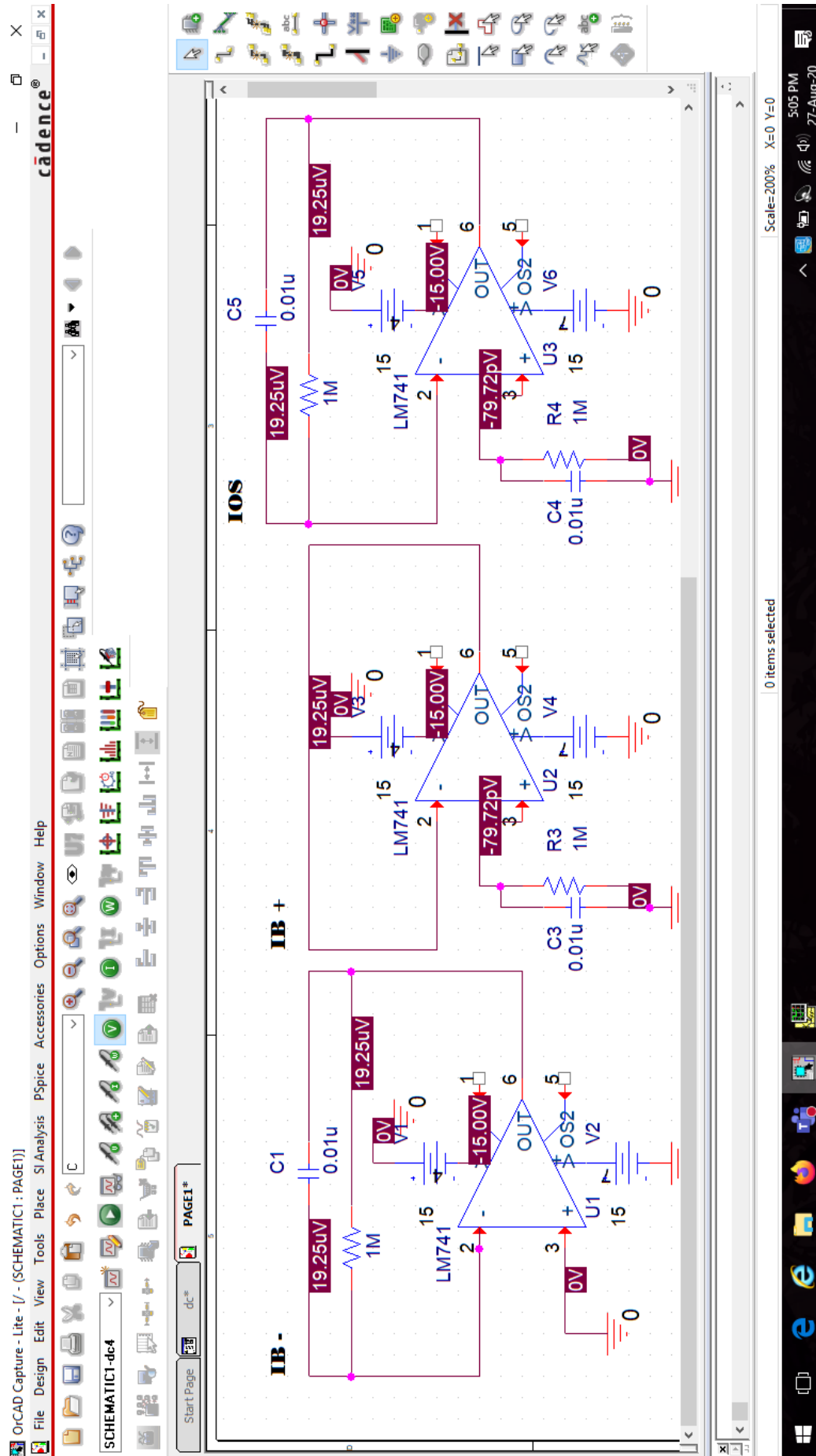

Simulation type Analysis \rightarrow Bias point

Result & inferences \rightarrow We note that final output voltage is as same as in $|B+|/B-$. It is because capacitance & resistance values used are same. In case we change either of values, the final values differs.